

数字逻辑设计

Digital Logic Design

张春慨

School of Computer Science

ckzhang@hit.edu.cn

Unit 5 Multi-Level Gate Circuits NAND and NOR Gates



- **多级门电路 (Multi-Level Circuits)**
- 两级门电路的设计
- 多输出电路的设计
- **Some Examples**

Multi-Level Gate Circuits

前提： 忽略输入端原、反变量的差别.

门的级数——

电路输入与输出之间串联的门的最大数值


□ 二级电路

AND-OR 电路 (积之和)

OR-AND 电路 (和之积)

□ 三级电路

OR-AND-OR 电路

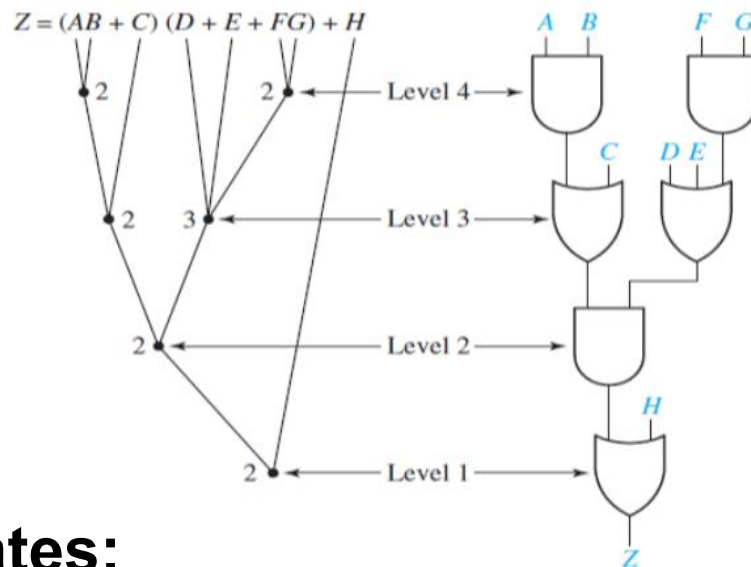

□ Circuit of AND and OR gates:

- no particular ordering of the gates;
- the output gate may be either AND or OR.




Multi-Level Gate Circuits

1. 二级电路

AND-OR 电路（积之和）

$$f = a'c'd + bc'd + bcd' + acd'$$


5个门, 16 个输入端

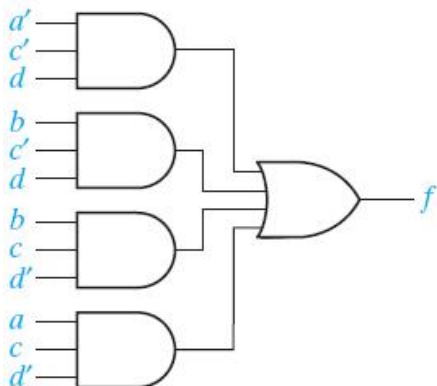

OR-AND 电路（和之积）

$$f = (c + d)(a' + b + c)(c' + d')(a + b + c')$$

5个门, 14 个输入端

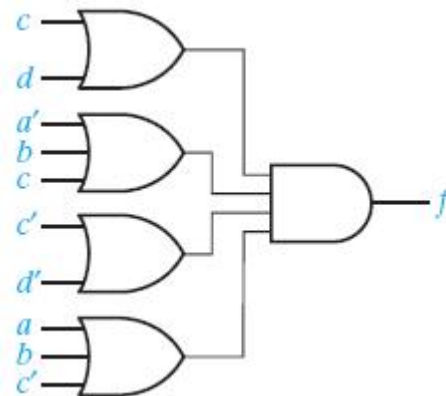

		<i>ab</i>			
		00	01	11	10
<i>cd</i>	00	0	0	0	0
	01	1	1	1	0
	11	0	0	0	0
	10	0	1	1	1

Multi-Level Gate Circuits


1. 二级电路

AND-OR 电路（积之和）

$$f = a'c'd + bc'd + bcd' + acd'$$



5个门, 16 个输入端

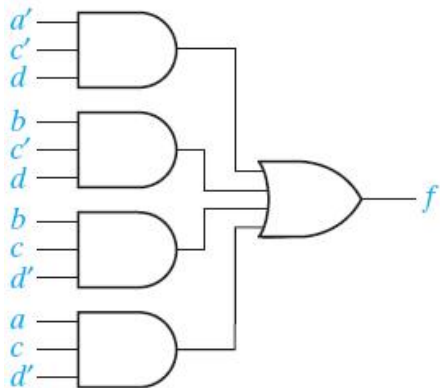


2. 三级电路

OR-AND-OR 电路


$$f = c'd(a' + b) + cd'(a + b)$$

5个门, 12 个输入端

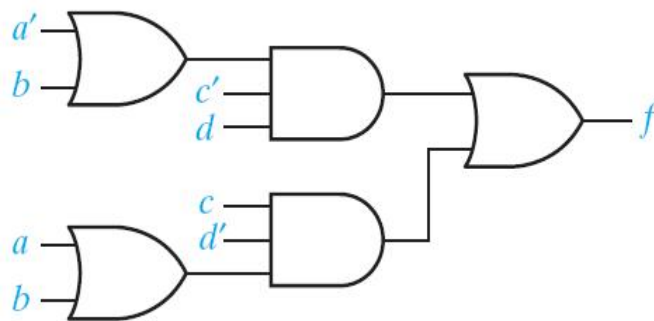


Multi-Level Gate Circuits

二级电路的8种基本形式

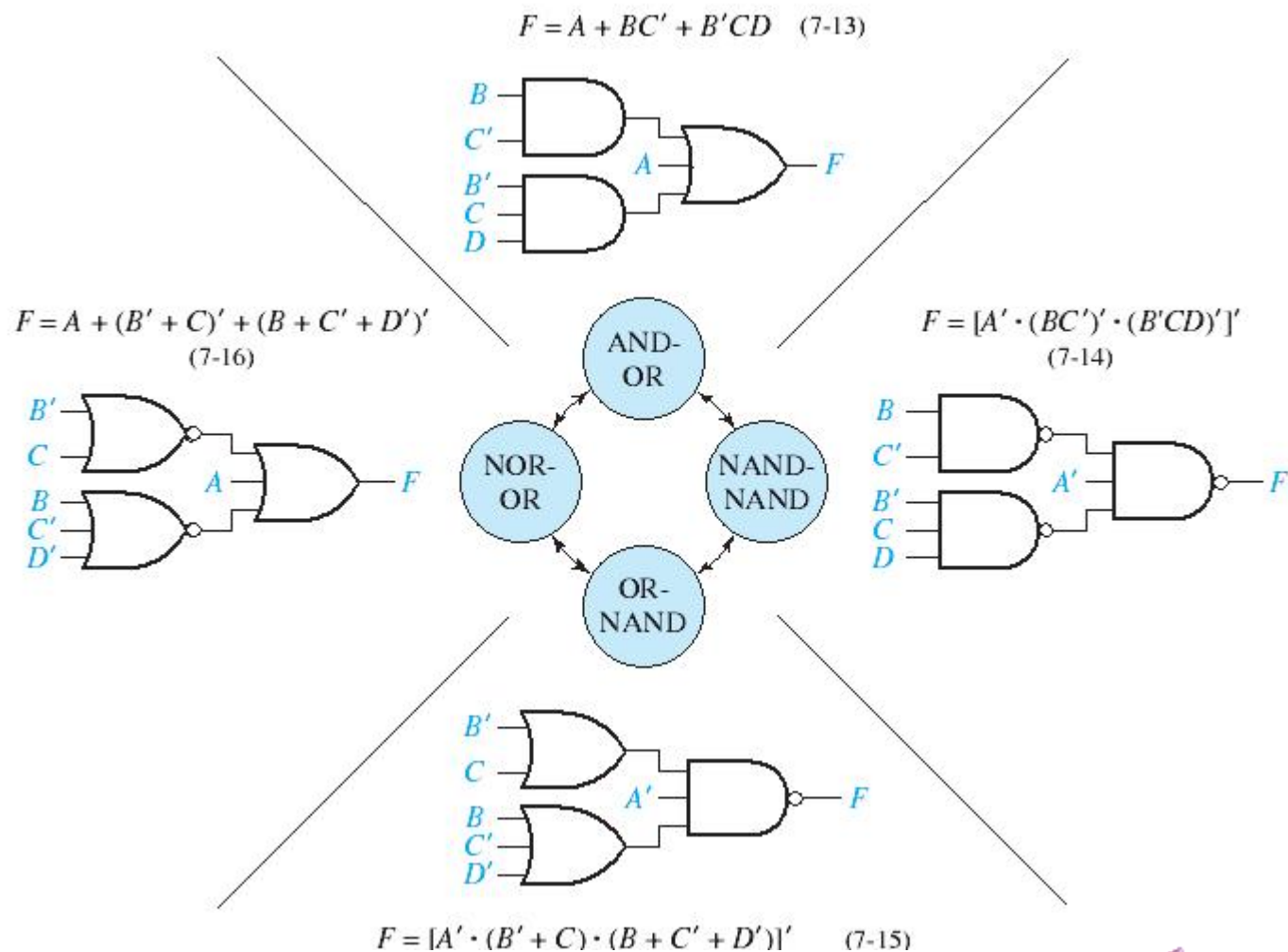


二级电路的8种基本形式



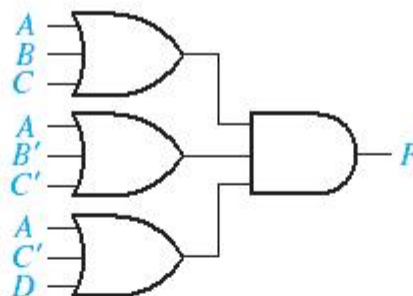
$$F = (A + B + C)(A + B' + C')(A + C' + D) \quad (7-18)$$


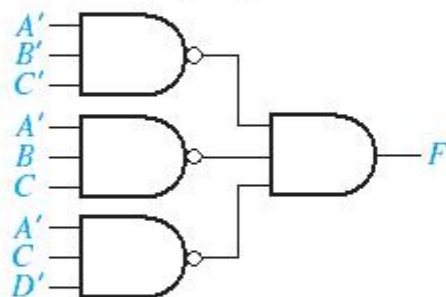
$$F = (A'B'C')' \cdot (A'BC)' \cdot (A'CD')' \quad (7-21)$$


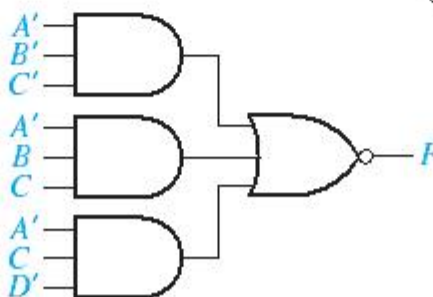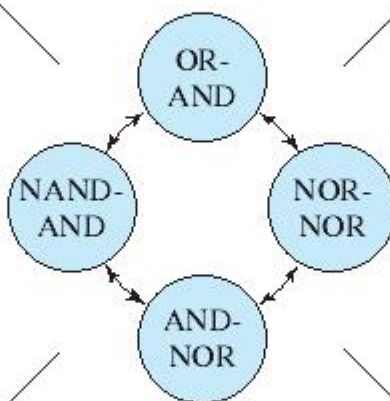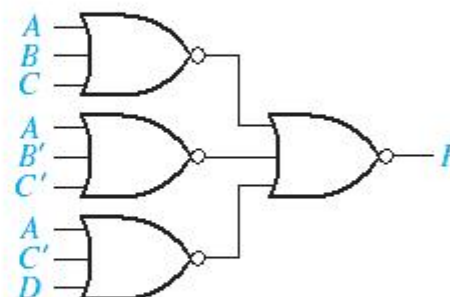
$$F = [(A + B + C)' + (A + B' + C')' + (A + C' + D)']' \quad (7-19)$$



$$F = (A'B'C' + A'BC + A'CD')' \quad (7-20)$$




Multi-Level Gate Circuits

Example

设计组合电路，对输入的2个二进制数 $X=X_1X_2$ 和 $Y=Y_1Y_2$ 比较，当 $X>Y$ ，输出 $F=1$ ；否则， $F=0$ 。

① 确定输入输出

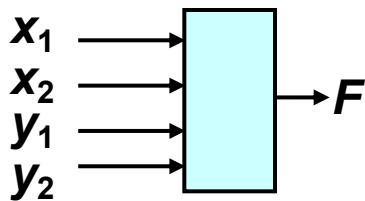

② 真值表

X_1	X_2	Y_1	Y_2	F	X_1	X_2	Y_1	Y_2	F
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	0	1	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	0	1	1	1	1	0




Multi-Level Gate Circuits

③ 最简二级与或电路

$$F = X_1\bar{Y}_1 + X_2\bar{Y}_1\bar{Y}_2 + X_1X_2\bar{Y}_2$$



$X_1X_2 \backslash Y_1Y_2$		Y_1Y_2			
		00	01	11	10
00	0	0	0	0	0
01	1	0	0	0	0
11	1	1	0	1	0
10	1	1	0	0	0

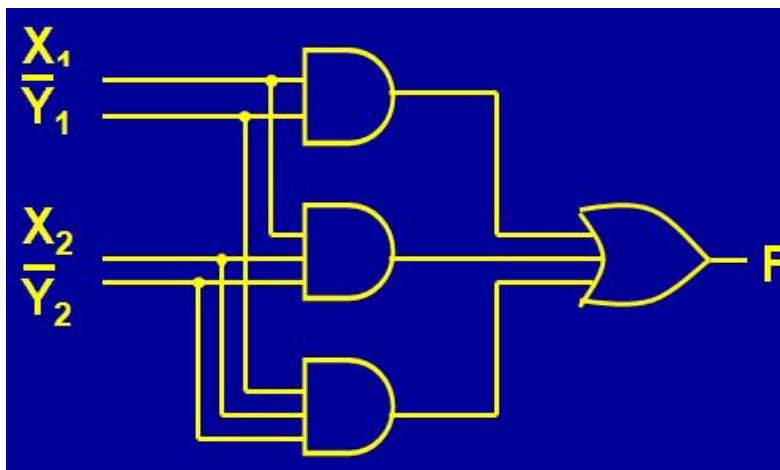

Multi-Level Gate Circuits

④. 采用单一逻辑门(与非门)设计
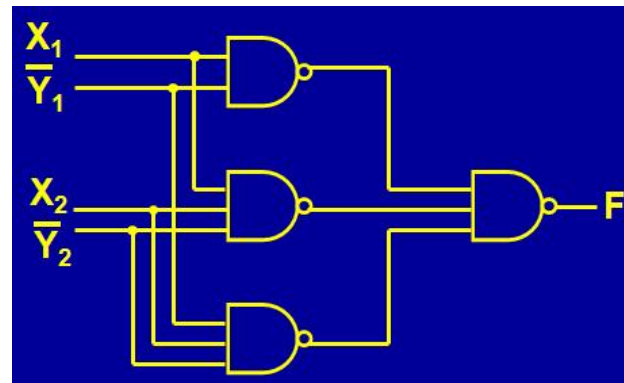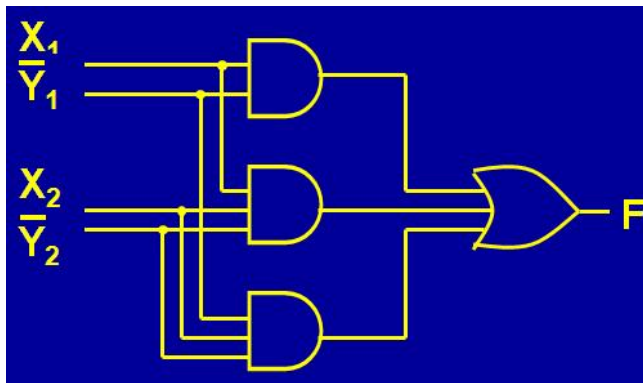
$$F = X_1 \bar{Y}_1 + X_2 \bar{Y}_1 \bar{Y}_2 + X_1 X_2 \bar{Y}_2 = \overline{(\overline{X_1 \bar{Y}_1}) (\overline{X_2 \bar{Y}_1 \bar{Y}_2}) (\overline{X_1 X_2 \bar{Y}_2})}$$



Unit 5 Multi-Level Gate Circuits

- 多级门电路



- 两级门电路的设计

- 多输出电路的设计

- Some Examples

Design of Two-Level Circuits

Any logic can be realized in two level circuit :

$$F(X,Y,Z) = \sum_{XYZ} (1,6,7) = \prod_{XYZ} (0,2,3,4,5)$$

$$F'(X,Y,Z) = \sum_{XYZ} (0,2,3,4,5) = \prod_{XYZ} (1,6,7)$$

NAND and NOR gates:

相比与门、或门——速度更快；价格便宜；使用的器件更少

一个与非门的功能至少要用一个与门或若干个或门及反相器(德蒙根定律：与门 = 或门+非门)才能实现。对相对复杂的电路而言问题则更加突出。元件数量越多，电路的延时就越长，整个电路的频响性能就会变差，对高频电路而言则更加不划算。

Design of Two-Level Circuits

1. 使用单一逻辑门（与非门）设计最简二级电路


Given: 最简与或式

- Method 1: $(F')'$

$$F = \bar{A}B + A\bar{B}$$

$$\underline{\underline{= \bar{A}B + A\bar{B}}}$$

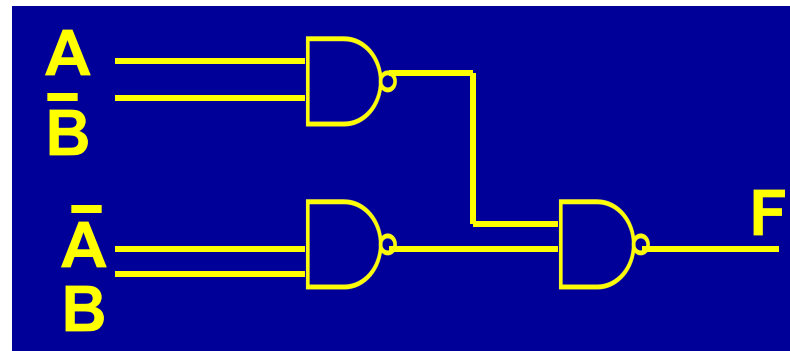
$$\underline{\underline{= \bar{A}B \cdot A\bar{B}}}$$



Design of Two-Level Circuits

Given: 最简与或式

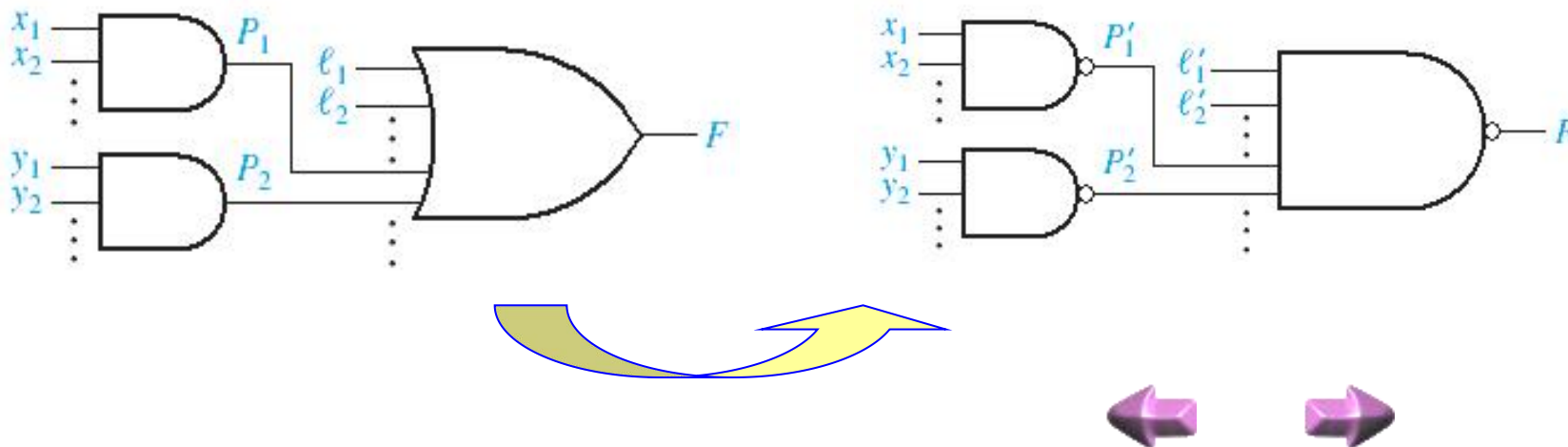- **Method 2:**
 1. 找出F的最简与或式（最简积之和）式.
 2. 画出二级与或电路（**AND-OR**）.
 3. 用与非门替换所有逻辑门.
 4. 将连接输出门的所有单个变量取反



Design of Two-Level Circuits

2. 使用单一逻辑门（或非门）设计最简二级电路

Given: 最简与或式

• Method 1: $(F^D)^D$


$$F = \bar{A}C + B\bar{C} + A\bar{B}$$

$$F^D = (A + \bar{B}) \cdot (B + \bar{C}) \cdot (\bar{A} + C)$$

$$= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + ABC$$

$$\overline{\overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} + ABC}$$
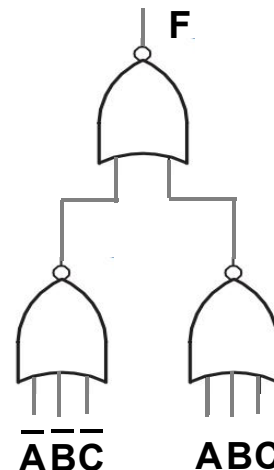
$$F = (F^D)^D = \overline{\overline{A + B + C} + \overline{A + B + C}}$$



Design of Two-Level Circuits

Given: 最简与或式

- **Method 2:**
 1. 找出F的最简与或式（最简和之积）。
 2. 画出二级或与电路（**OR-AND**）。
 3. 用或非门替换所有逻辑门。
 4. 将连接输出门的所有单个变量取反



Design of Two-Level Circuits


3. 使用单一逻辑门（与或非门）设计最简二级电路

Given: 最简与或式

• Method : $(F')'$

$$F = \bar{A}C + B\bar{C} + A\bar{B}$$

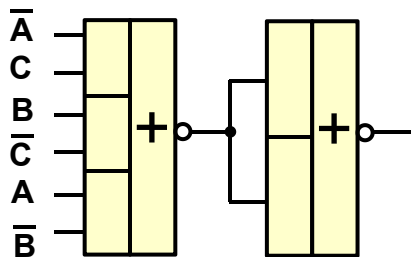
$$\overline{\overline{F}} = \overline{\bar{A}C + B\bar{C} + A\bar{B}}$$



$$\bar{F} = \overline{\bar{A}C + B\bar{C} + A\bar{B}}$$

$$= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + ABC$$
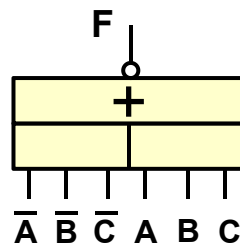
$$F = \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C} + ABC}$$





Unit 5 Multi-Level Gate Circuits

- 多级门电路
- 两级门电路的设计
- 多输出电路的设计




Design of Multiple-Output Circuits

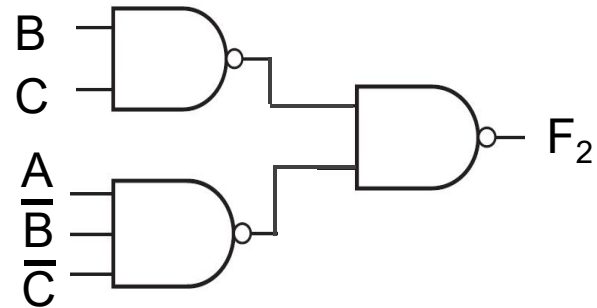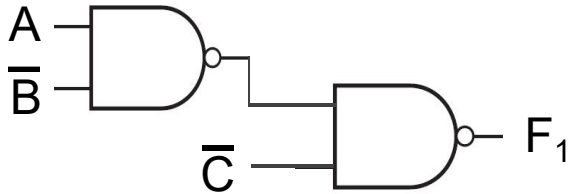利用与非门设计二级电路: $F_1 = C + A\bar{B}$, $F_2 = BC + A\bar{B}\bar{C}$



关键：寻找共享项，追求整体最简
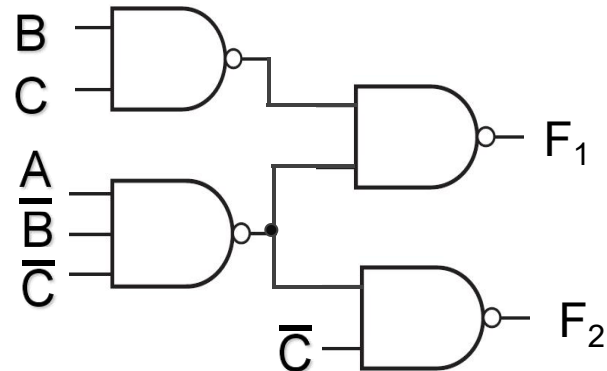
$$\begin{aligned} F_1 &= C + A\bar{B} \\ &= C + A\bar{B} (C + \bar{C}) \\ &= C + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} \\ &= C + A\bar{B}\bar{C} \end{aligned}$$



Design of Multiple-Output Circuits

F_1

A \ BC				
	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	1	1	0

$$F_1 = C + A\bar{B}\bar{C}$$

F_2

A \ BC				
	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	0	1	0

$$F_2 = BC + A\bar{B}\bar{C}$$

关键：寻找共享项，追求整体最简



Design of Multiple-Output Circuits

		F1			
C	AB	00	01	11	10
	0	1			
	1	1	1		

$$F1 = A' \cdot B' + A' \cdot C$$

		F2			
C	AB	00	01	11	10
	0			1	
	1		1	1	

$$F2 = A \cdot B + B \cdot C$$

		F1			
C	AB	00	01	11	10
	0	1			
	1	1	1		

$$F1 = A' \cdot B' + A' \cdot B \cdot C$$

		F2			
C	AB	00	01	11	10
	0			1	
	1		1	1	

$$F2 = A \cdot B + A' \cdot B \cdot C$$



小 结

- 多级门电路（Multi-Level Circuits）
- 两级门电路的设计
- 多输出电路的设计
- 多级门电路实例