

# 数字逻辑设计

张春慨

School of Computer Science

ckzhang@hit.edu.cn

# 利用中规模芯片设计时序逻辑电路

---

- 计数器芯片

- 计数器芯片的级联

- 计数器芯片的应用

- 寄存器芯片

- 综合应用——序列信号发生器的设计

# 利用中规模计数器芯片设计时序逻辑电路

## 计数器芯片

- 同步十进制加法计数器：74LS160（异步清零），74LS162（同步清零）
- 同步4位二进制加法计数器：74LS161（异步清零），74LS163（同步清零）
- 异步二-五-十进制加法计数器：74LS90（异步清零），74LS290（异步清零）
- 同步十进制加/减计数器：74LS192（双时钟），74LS190（单时钟）
- 同步4位二进制加/减计数器：74LS193（双时钟），74LS191（单时钟）

### 置数功能

时钟边沿到来时，且置数使能信号有效，向计数器装入用户指定的初始值

芯片型号	计数进制	输出特点	置数方式	清零方式
74LS160	十进制	8421BCD码	同步	异步
74LS161	十六进制	4位二进制码	同步	异步
74LS162	十进制	8421BCD码	同步	同步
74LS163	十六进制	4位二进制码	同步	同步


清零只需要1个条件：清零端给有效信号立即回零

清零需要2个条件同时具备：清零端给有效信号+时钟边沿到来

# 用计数器芯片设计模10计数器


## 例1: 利用74LS161设计模10 计数器

### ① 清零法

 

异步清零只需要1个条件: 清零端给有效信号立即回零

设计M进制计数器: 需要M+1个状态

 


1010只在极短的瞬态出现, 不包括在稳定的循环中

芯片型号	计数进制	输出特点	置数方式	清零方式
74LS160	十进制	8421BCD码	同步	异步
74LS161	十六进制	4位二进制码	同步	异步
74LS162	十进制	8421BCD码	同步	同步
74LS163	十六进制	4位二进制码	同步	同步

74LS161/160功能表


输入					输出			
CP	CLR <sub>N</sub>	LD <sub>N</sub>	ENT	ENP	Q <sub>D</sub>	Q <sub>C</sub>	Q <sub>B</sub>	Q <sub>A</sub>
X	0	X	X	X	0	0	0	0
↑	1	0	X	X	D	C	B	A
X	1	1	0	X	保持			
X	1	1	X	0	保持			
↑	1	1	1	1	计数, 计满时RCO=1			

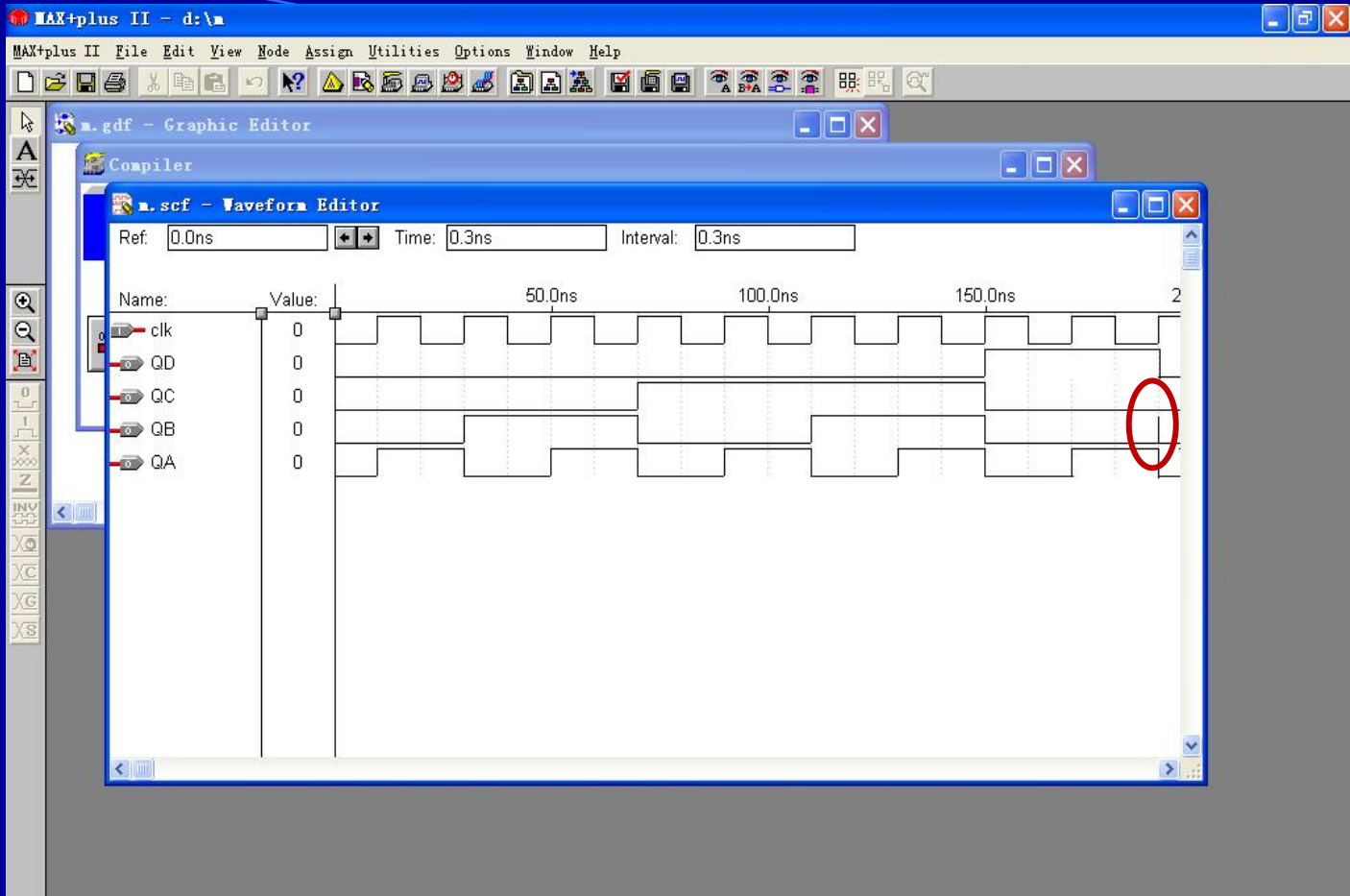

# 模10计数器

## 例2: 利用74LS163 设计模10 计数器

### ① 清零法

 


同步清零需要2个条件  
同时具备: 清零端给有效信号+时钟边沿到来

设计M进制计数器:  
需要M个状态

芯片型号	计数进制	输出特点	置数方式	清零方式
74LS160	十进制	8421BCD码	同步	异步
74LS161	十六进制	4位二进制码	同步	异步
74LS162	十进制	8421BCD码	同步	同步
74LS163	十六进制	4位二进制码	同步	同步

74LS163/162功能表

输入					输出			
CP	CLRN	LDN	ENT	ENP	Q <sub>D</sub>	Q <sub>C</sub>	Q <sub>B</sub>	Q <sub>A</sub>
↑	0	X	X	X	0	0	0	0
↑	1	0	X	X	D	C	B	A
X	1	1	0	X	保持			
X	1	1	X	0	保持			
↑	1	1	1	1	计数, 计满时RCO=1			

 

# 用置数法设计模10计数器

## 74LS161/160功能表

输入					输出			
CP	CLR <sub>N</sub>	LD <sub>N</sub>	ENT	ENP	Q <sub>D</sub>	Q <sub>C</sub>	Q <sub>B</sub>	Q <sub>A</sub>
X	0	X	X	X	0	0	0	0
↑	1	0	1	0	D	C	B	A
X	1	1	0	X	保持			
X	1	1	X	0	保持			
↑	1	1	1	1	计数, 计满时RCO=1			

## 74LS163/162功能表



输入					输出			
CP	CLR <sub>N</sub>	LD <sub>N</sub>	ENT	ENP	Q <sub>D</sub>	Q <sub>C</sub>	Q <sub>B</sub>	Q <sub>A</sub>
↑	0	X	X	X	0	0	0	0
↑	1	0	1	0	D	C	B	A
X	1	1	0	X	保持			
X	1	1	X	0	保持			
↑	1	1	1	1	计数, 计满时RCO=1			

芯片型号	计数进制	输出特点	置数方式	清零方式
74LS160	十进制	8421BCD码	同步	异步
74LS161	十六进制	4位二进制码	同步	异步
74LS162	十进制	8421BCD码	同步	同步
74LS163	十六进制	4位二进制码	同步	同步


例：利用74LS161或74163设计模10 计数器

## ② 置数法

设计M进制计数器  
：需要M个状态

  

置数法

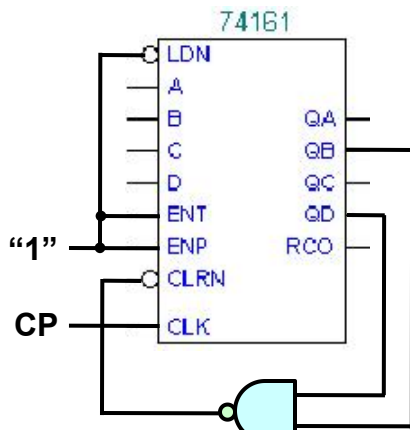

清零法

# 利用中规模芯片设计时序逻辑电路

---

- 计数器芯片
  - 计数器芯片的级联
  - 计数器芯片的应用
- 寄存器芯片
- 综合应用——序列信号发生器的设计




# 计数器芯片的级联

## 利用进位信号

例1：利用**74LS161**设计模256 加法计数器


### (1) 同步并行进位连接方式

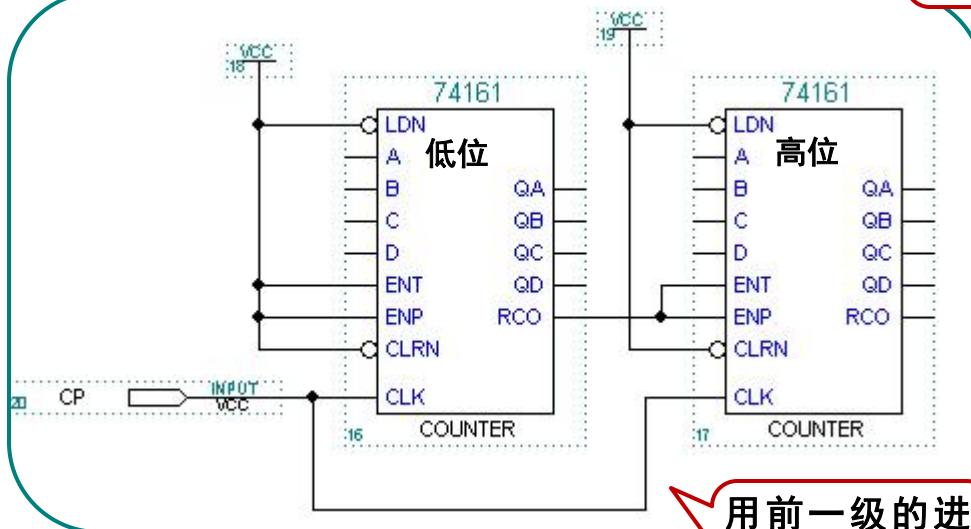

用前一级的进位控制后一级的计数使能

### (2) 异步串行进位连接方式

用前一级的进位作后一级的时钟信号

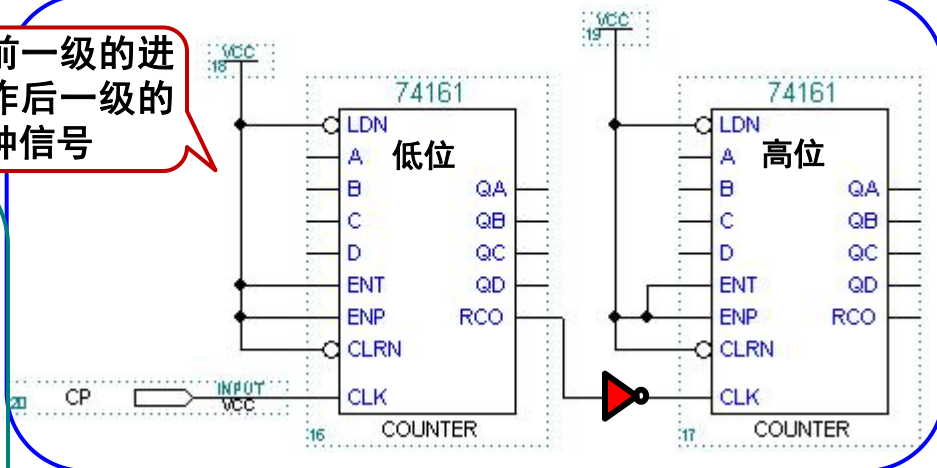

芯片型号	计数进制	输出特点	置数方式	清零方式
74LS160	十进制	8421BCD码	同步	异步
74LS161	十六进制	4位二进制码	同步	异步
74LS162	十进制	8421BCD码	同步	同步
74LS163	十六进制	4位二进制码	同步	同步


# 计数器芯片的级联

## □ 利用进位信号

例2：利用**74LS160**采用置数法设计模60 计数器

芯片型号	计数进制	输出特点	置数方式	清零方式
74LS160	十进制	8421BCD码	同步	异步
74LS161	十六进制	4位二进制码	同步	异步
74LS162	十进制	8421BCD码	同步	同步
74LS163	十六进制	4位二进制码	同步	同步

用前一级的进位控制后一级的计数使能


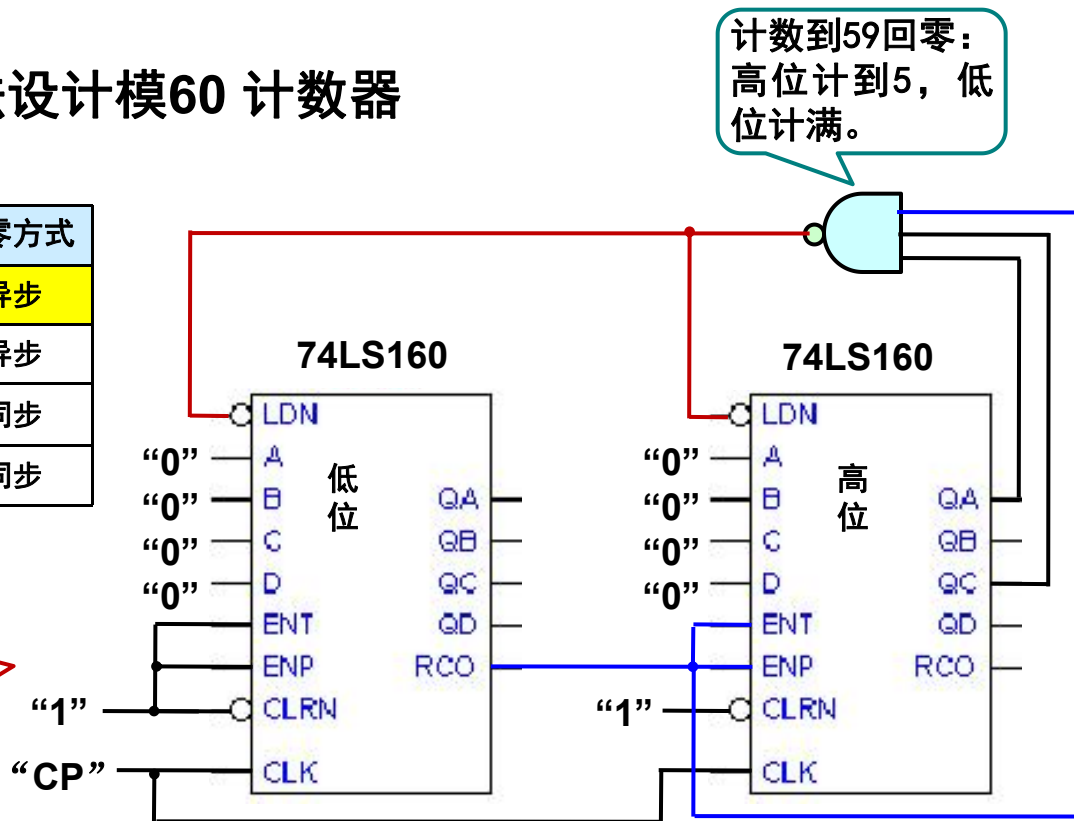


# 计数器芯片的应用

## 节拍发生器

例：利用74LS163设计实现一个8节拍发生器

芯片型号	计数进制	输出特点	置数方式	清零方式
74LS160	十进制	8421BCD码	同步	异步
74LS161	十六进制	4位二进制码	同步	异步
74LS162	十进制	8421BCD码	同步	同步
74LS163	十六进制	4位二进制码	同步	同步

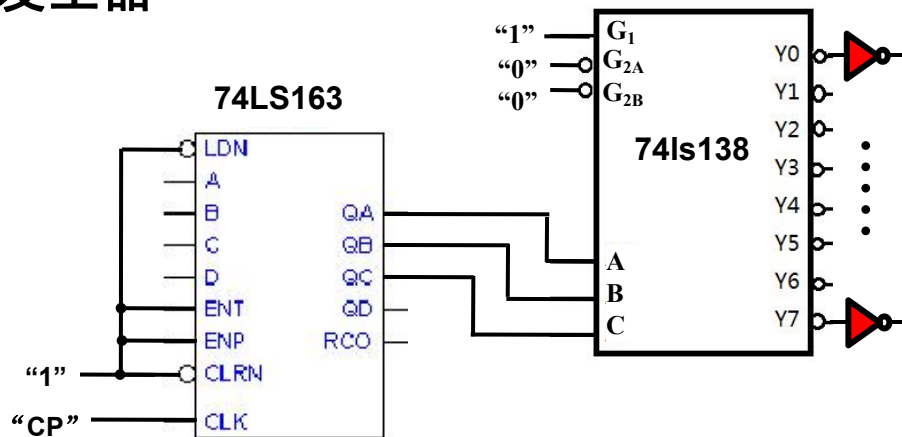 

波形分析：

一个循环周期之内的波形与  
**二进制译码器**的输出相同

能把波形循环实现：**计数器**


3:8译码器

模8计数器

# 利用中规模计数器芯片设计时序逻辑电路
 
## 计数器芯片

- 同步十进制加法计数器：74LS160（异步清零），74LS162（同步清零）
- 同步4位二进制加法计数器：74LS161（异步清零），74LS163（同步清零）
- 异步二-五-十进制加法计数器：74LS90（异步清零），74LS290（异步清零）
- 同步十进制加/减计数器：74LS192（双时钟），74LS190（单时钟）
- 同步4位二进制加/减计数器：74LS193（双时钟），74LS191（单时钟）



异步清零  
异步置数


74LS192/193功能表

输入				输出			
CLR <sub>N</sub>	LD	CP <sub>+</sub>	CP <sub>-</sub>	Q <sub>D</sub>	Q <sub>C</sub>	Q <sub>B</sub>	Q <sub>A</sub>
1	X	X	X	0	0	0	0
0	0	X	X	D	C	B	A
0	1	↑	1	加计数			
0	1	1	↑	减计数			
0	1	1	1	保持			

没有清零端，可借助  
异步置数功能实现


74LS190/191功能表

输入				输出			
LD	CT	D/ $\bar{U}$	CP	Q <sub>D</sub>	Q <sub>C</sub>	Q <sub>B</sub>	Q <sub>A</sub>
0	X	X	X	D	C	B	A
1	0	0	↑	加计数			
1	0	1	↑	减计数			
1	1	X	X	保持			

 
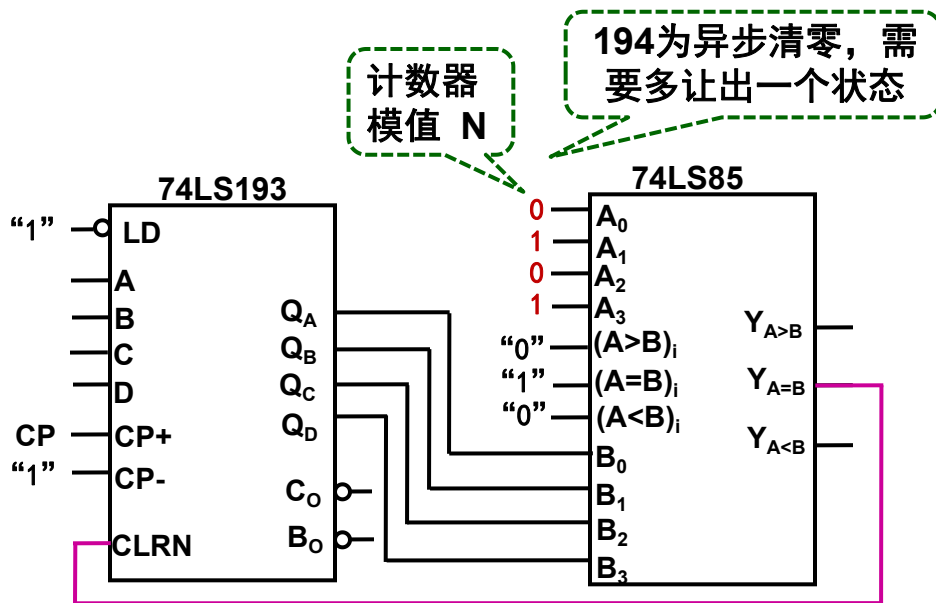
# 计数器芯片的综合应用

利用一片4位数码比较器74LS85及一片模16 计数器芯片74LS193设计一个模N计数器（ $N < 16$ ）。



## 设计思路


### ■ 比较器：

$A_3 \sim A_0$ ：输入计数器模值N（例如N=10）

$B_3 \sim B_0$ ：连接计数器当前计数输出值

- 如果计数器当前输出值  $Q_D Q_C Q_B Q_A = \text{模值} N$   
比较器输出端  $Y_{A=B}=1$ ，该信号使计数器清零



# 计数器芯片的综合应用

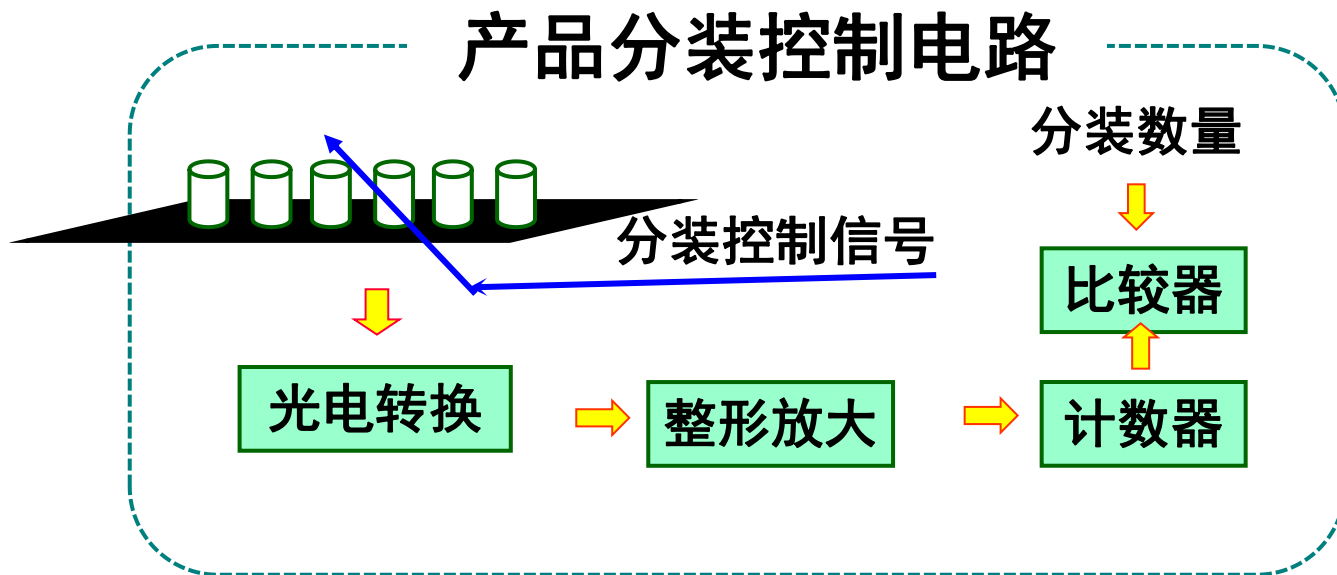

# 利用中规模计数器芯片设计时序逻辑电路
 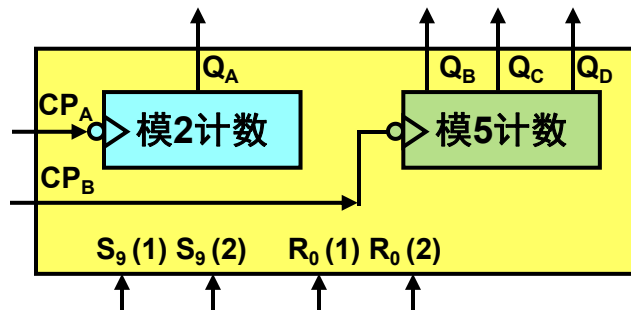
## 计数器芯片

- 同步十进制加法计数器：74LS160（异步清零），74LS162（同步清零）
- 同步4位二进制加法计数器：74LS161（异步清零），74LS163（同步清零）
- 异步二-五-十进制加法计数器：74LS90（异步清零），74LS290（异步清零）
- 同步十进制加/减计数器：74LS192（双时钟），74LS190（单时钟）
- 同步4位二进制加/减计数器：74LS193（双时钟），74LS191（单时钟）




异步清零

74LS90/290功能表

输入					输出			
CP	R <sub>0</sub> (1)	R <sub>0</sub> (2)	S <sub>9</sub> (1)	S <sub>9</sub> (2)	Q <sub>D</sub>	Q <sub>C</sub>	Q <sub>B</sub>	Q <sub>A</sub>
X	1	1	0	X	0	0	0	0
X	1	1	X	0	0	0	0	0
X	X	X	1	1	1	0	0	1
↓	X	0	X	0	计数			
↓	0	X	0	X				
↓	0	X	X	0				
↓	X	0	0	X				



# 计数器芯片的应用

## ① 8421-BCD 码模10计数器

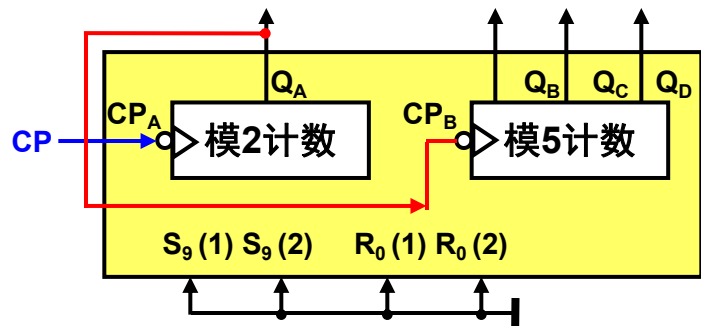

74LS90/290功能表

输入					输出			
CP	R <sub>0</sub> (1)	R <sub>0</sub> (2)	S <sub>9</sub> (1)	S <sub>9</sub> (2)	Q <sub>D</sub>	Q <sub>C</sub>	Q <sub>B</sub>	Q <sub>A</sub>
X	1	1	0	X	0	0	0	0
X	1	1	X	0	0	0	0	0
X	X	X	1	1	1	0	0	1
↓	X	0	X	0	计数			
↓	0	X	0	X	计数			
↓	0	X	X	0	计数			
↓	X	0	0	X	计数			

  




# 计数器芯片的应用


异步清零，  
多让出一个状态

## □ ② 模-45 计数器

Solution 1:



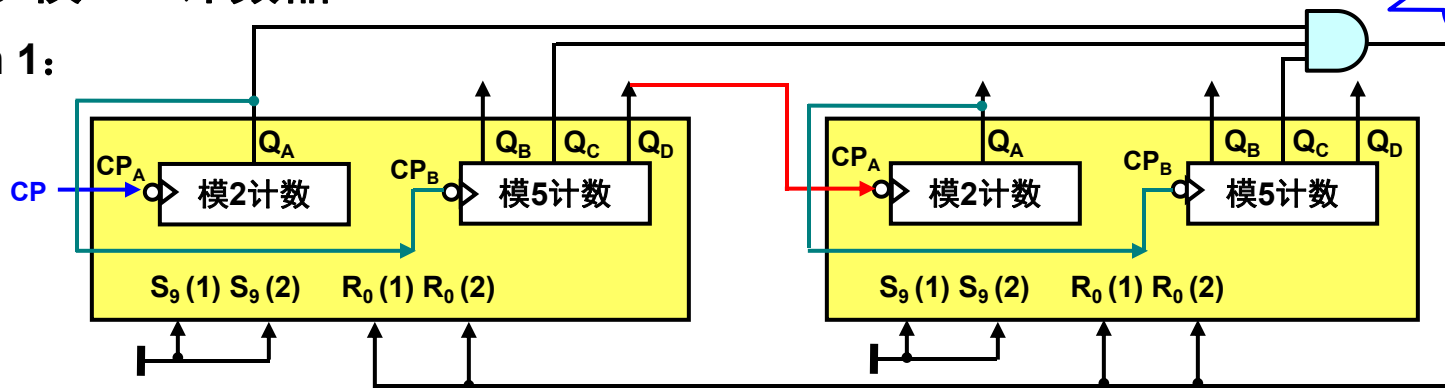


Solution 2:

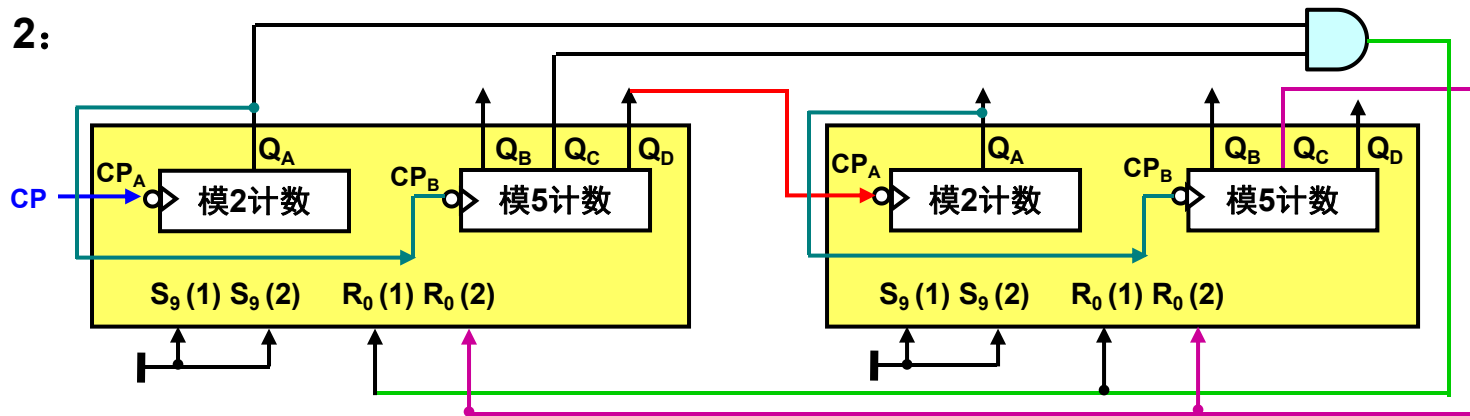


# 计数器芯片的应用

## ③ 5421-BCD 码模10计数器

 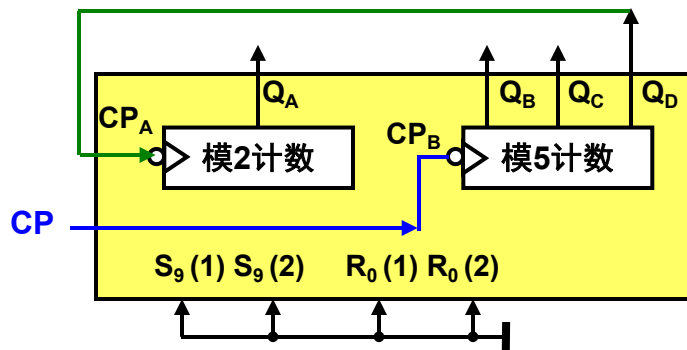 

# 计数器芯片的应用


## ④ 设计节拍发生器

 

## 1) 设计模7计数器

## 2) 以模7计数器为输入，设计译码器

输入			译码输出						
Q <sub>C</sub>	Q <sub>B</sub>	Q <sub>A</sub>	Y <sub>1</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>3</sub>	Y <sub>4</sub>	Y <sub>5</sub>	Y <sub>6</sub>	Y <sub>7</sub>
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

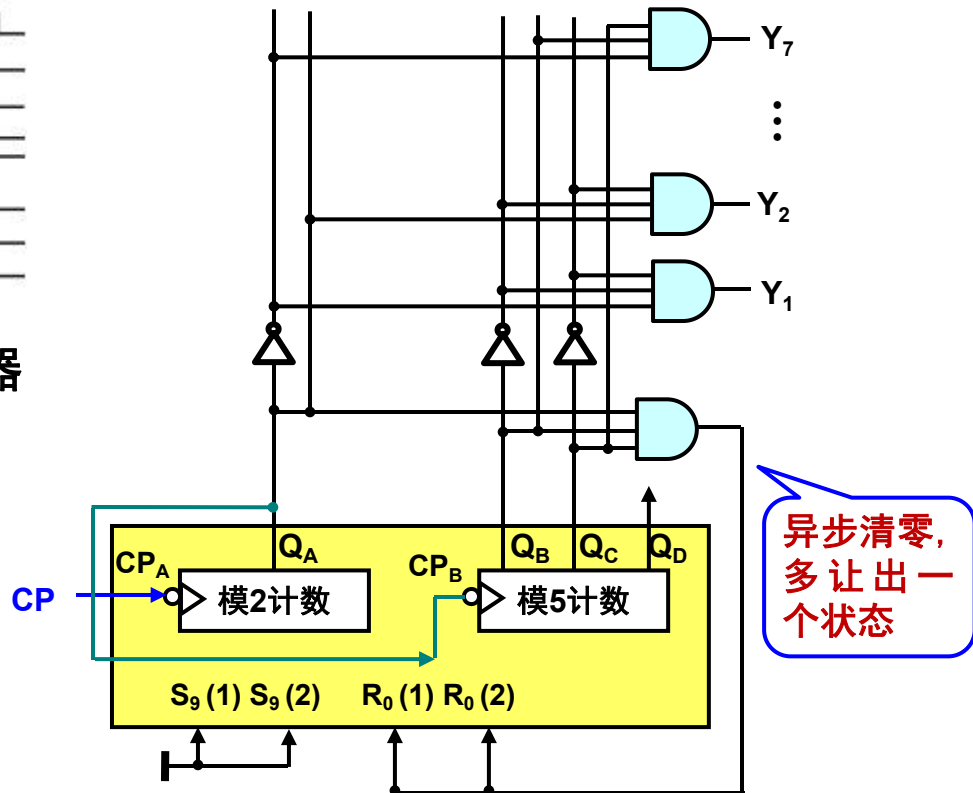


# 利用中规模芯片设计时序逻辑电路

---

- 计数器芯片
  - 计数器芯片的级联
  - 计数器芯片的应用
- 寄存器芯片
- 综合应用——序列信号发生器的设计

# 利用中规模寄存器芯片设计时序逻辑电路
 
## 4-bit 双向移位寄存器芯片——74194 (Serial /Parallel input, Parallel out )





74LS194功能表

输入				输出			
CP	CR	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	Q <sub>A</sub>	Q <sub>B</sub>	Q <sub>C</sub>	Q <sub>D</sub>
X	0	X	X	0	0	0	0
0	1	X	X	保持			
X	1	0	0	保持			
↑	1	0	1	D <sub>SR</sub>	Q <sub>A</sub>	Q <sub>B</sub>	Q <sub>C</sub>
↑	1	1	0	Q <sub>B</sub>	Q <sub>C</sub>	Q <sub>D</sub>	D <sub>SL</sub>
↑	1	1	1	A	B	C	D

S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	工作方式
0	0	保持
0	1	右移
1	0	左移
1	1	并入

# 双向移位寄存器芯片74194的应用


## ① 4-bit 扭环形计数器

  

## ② 寄存器级联

构造8位双向移位寄存器

S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	工作方式
0	0	保持
0	1	右移
1	0	左移
1	1	并入

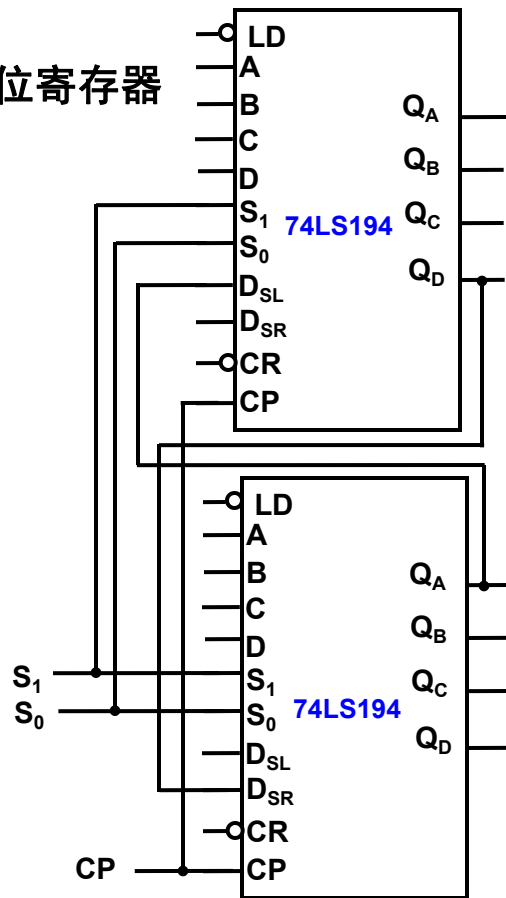

# 寄存器芯片的应用

## ③ 7-bit 串/并行转换器

### 工作分析

1.  $CR=0$ , 寄存器清零,  $F_7F_6F_5F_4F_3F_2F_1F_0 = 00000000$

2.  $\because F_7=0, \therefore S_1S_0=11$ , 是并行输入方式

反向后,  $S_0=0, S_1S_0=10$ , 下一刻左移

3.  $CP \uparrow$ , 并行输入, 即  $F_7F_6F_5F_4F_3F_2F_1F_0 = 1111110D_6$

$\because S_1S_0=10$ , 是左移工作方式

$CP \uparrow$ , 左移, 即  $F_7F_6F_5F_4F_3F_2F_1F_0 = 111110D_6D_5$


$CP \uparrow$ , 左移, 即  $F_7F_6F_5F_4F_3F_2F_1F_0 = 111110D_6D_5D_4$

.....

$CP \uparrow$ , 左移, 即  $F_7F_6F_5F_4F_3F_2F_1F_0 = 0D_6D_5D_4D_3D_2D_1D_0$


4. 返回步骤2

$S_1 S_0$	工作方式
0 0	保持
0 1	右移
1 0	左移
1 1	并入

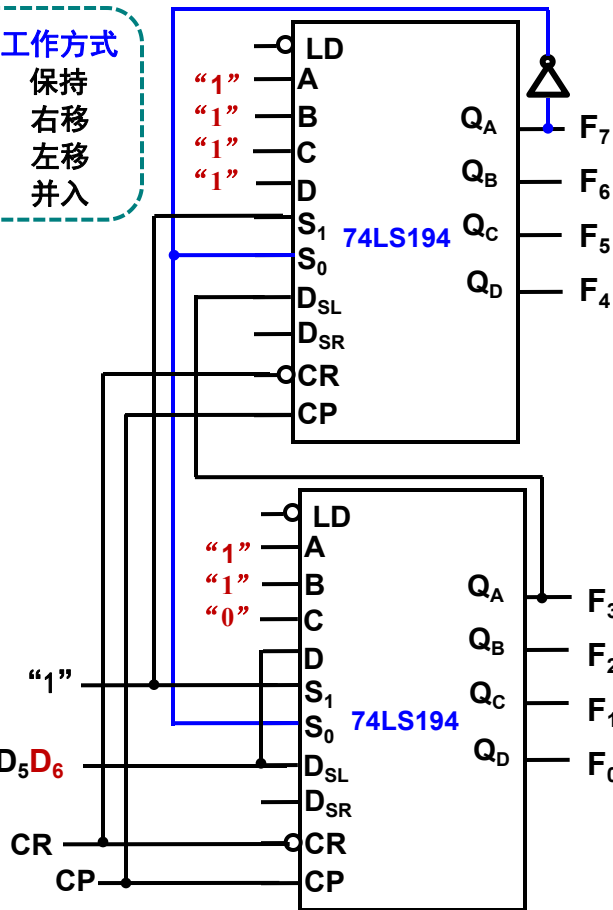

# 寄存器芯片的应用

## ③ 串/并行转换器

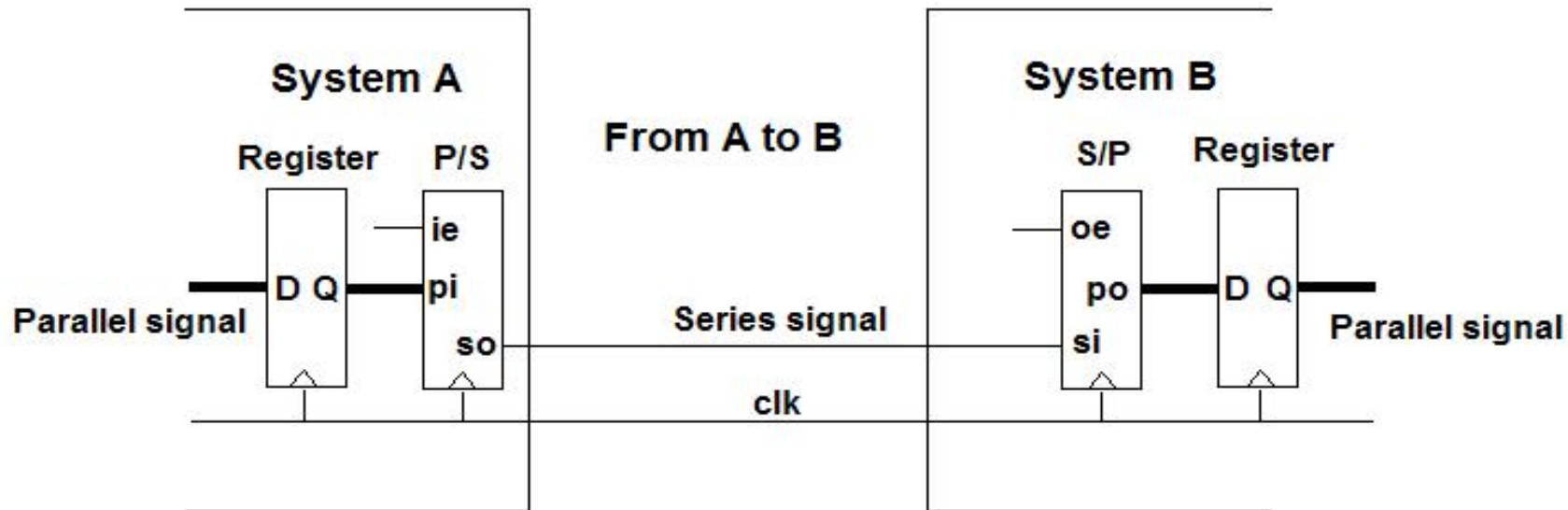



# 利用中规模芯片设计时序逻辑电路

---

- 计数器芯片
  - 计数器芯片的级联
  - 计数器芯片的应用
- 寄存器芯片
- 综合应用——序列信号发生器的设计

# 序列信号发生器的设计

**序列信号发生器**：能循环产生一组特定的串行数字序列信号的电路。


**序列的长度**：序列信号的位数。如：序列为00011，则序列长度为5。

序列状态之间很有规律


特殊类型

- 使用环形计数器设计
- 使用扭环计数器设计

常用状态图

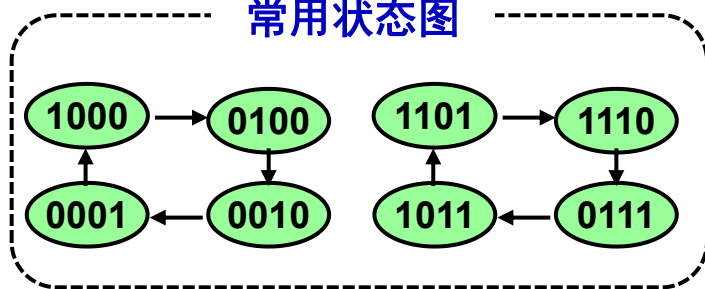

常用状态图

 

# 序列信号发生器的设计-1

## 任意类型

- 使用**D触发器**设计
- 使用**计数器** + **数据选择器**设计;
- 用**移位寄存器** + **反馈电路**设计(逻辑门 or 译码器 or 数据选择器)
- 用**计数器** + **PROM**设计

大体思路:


1. 实现序列信号一个周期之内的波形
2. 将此波形循环再现

例1: 用D触发器设计一个 **110100** 序列信号发生器

**方法1:** 利用D触发器

- 序列信号长度为  $L$ , 则取  $L$  个不同的状态
- 每个状态下时序电路的输出就是序列信号中的一位。

## 1. 画状态转换图

 

时序电路的不同状态对应输出序列中的各位。

# 序列信号发生器的设计-1

## 2. 状态编码

$S_0$  — 000,  $S_3$  — 011  
 $S_1$  — 001,  $S_4$  — 100  
 $S_2$  — 010,  $S_5$  — 101

## 3. 状态转换真值

$Q_2Q_1Q_0$	$Q_2^{n+1}$	$Q_1^{n+1}$	$Q_0^{n+1}$	Y
0 0 0	0	0	1	<b>1</b>
0 0 1	0	1	0	<b>1</b>
0 1 0	0	1	1	<b>0</b>
0 1 1	1	0	0	<b>1</b>
1 0 0	1	0	1	<b>0</b>
1 0 1	0	0	0	<b>0</b>

## 4. 卡诺图化简

$Q_1Q_0$		00	01	11	10
$Q_2$	0	1	0	0	1
	1	1	0	X	X

$$D_0 = Q_0'$$

$Q_1Q_0$		00	01	11	10
$Q_2$	0	0	0	1	0
	1	1	0	X	X

$$D_2 = Q_2Q_0' + Q_1Q_0$$

$Q_1Q_0$		00	01	11	10
$Q_2$	0	0	1	0	1
	1	0	0	0	X

$$D_1 = Q_2'Q_1'Q_0 + Q_1Q_0'$$


$Q_1Q_0$		00	01	11	10
$Q_2$	0	1	1	1	0
	1	0	0	X	X

$$Y = Q_2'Q_1' + Q_1Q_0$$

# 序列信号发生器的设计-1

## 5. 电路实现(略)

## 6. 检查无关项

 

时序电路可以  
自启动。

### 方法1：利用D触发器

- 序列信号长度为  $L$ ，则取  $L$  个不同的状态
- 每个状态下时序电路的输出就是序列信号中的一位。

# 序列信号发生器的设计-1

例1：设计一个 **110100** 序列信号发生器


**方法2：** 利用计数器+数据选择器

大体思路：

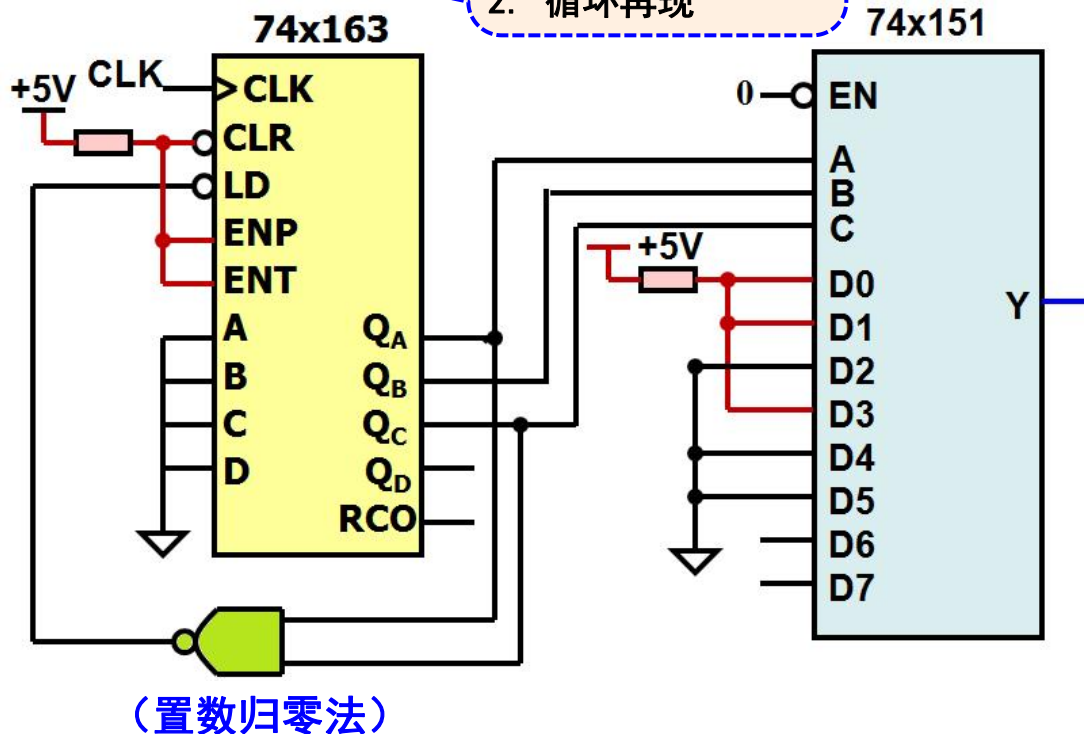1. 实现序列信号一个周期之内的波形
2. 循环再现

计数器+数据选择器  
设计序列信号发生器的方法

- ❑ 数据选择器74151的输入  $D_0$ - $D_5$  接成110100。
- ❑ 74163接成模6加法计数器
- ❑ 计数器输出连接到数据选择器的选择控制端CBA，经过循环选择产生所需序列。




# 序列信号发生器的设计-2

例2：设计一个 **00010111** 序列信号发生器

**方法3：** 移位寄存器+反馈电路设计（逻辑门 or 译码器 or 数据选择器）

**原理：** 寄存器设置为左移模式，利用反馈电路为左移串行输入端提供输入

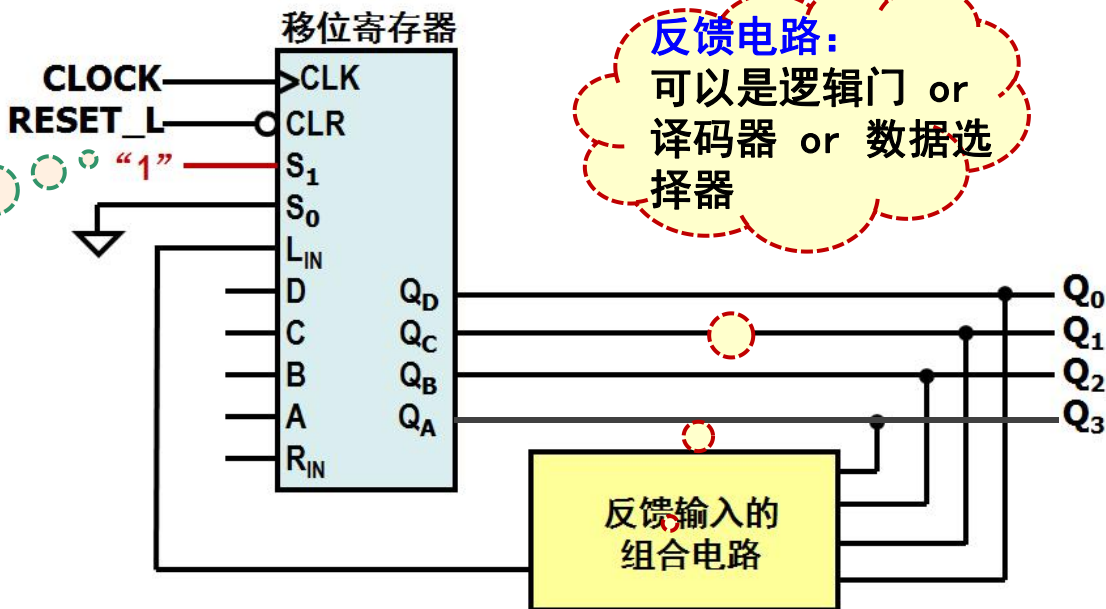

# 序列信号发生器的设计-2

例2：设计一个 **00010111**序列信号发生器

**方法3：**移位寄存器+反馈电路设计（逻辑门 or 译码器 or 数据选择器）

具体方法

□ 确定移位寄存器的位数。

序列信号长度为L，则移位寄存器的位数 $n$ 应满足：

$$2^n \geq L$$

**试探法：** $n$  为满足条件的最小值，将序列数据循环左移，画状态图。检查状态图中所有L个状态是否两两不同，是，则 $n$ 值可用；否则取 $n+1$ ，重复上述操作。

□ 画状态转换表，确定左移时最低位输入的卡诺图，求出表达式。如果有无关项，检察电路的自启动能力

□ 实现最低位反馈输入（逻辑门 or 译码器 or 数据选择器）

□ 取移位寄存器的某位输出即为所要求的序列信号。


## 1. 确定移位寄存器位数

序列长度 $L=8$ ，则 $n=3$

## 2. 状态转换图

00010111

11000

 

用**74194**的低3位 $Q_B Q_C Q_D$ 输出



## 序列信号发生器的设计-2

### 例2：设计一个 00010111序列信号发生器

### 方法3: 移位寄存器+反馈电路设计

### 3. 状态转换真值表

$Q_B$	$Q_C$	$Q_D$	$L_{IN}$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	0
1	1	0	0
1	0	0	0


**Q<sub>B</sub>输出即为  
序列信号**

## 4.卡诺图化简

		$Q_1Q_0$			
		00	01	11	10
$Q_2$	0	1	0	1	1
	1	0	1	0	0

$$\mathbf{L}_{IN} = \mathbf{Q}_B \mathbf{Q}_C' \mathbf{Q}_D + \mathbf{Q}_B' \mathbf{Q}_C + \mathbf{Q}_B' \mathbf{Q}_D'$$

## 反馈电路： 逻辑门

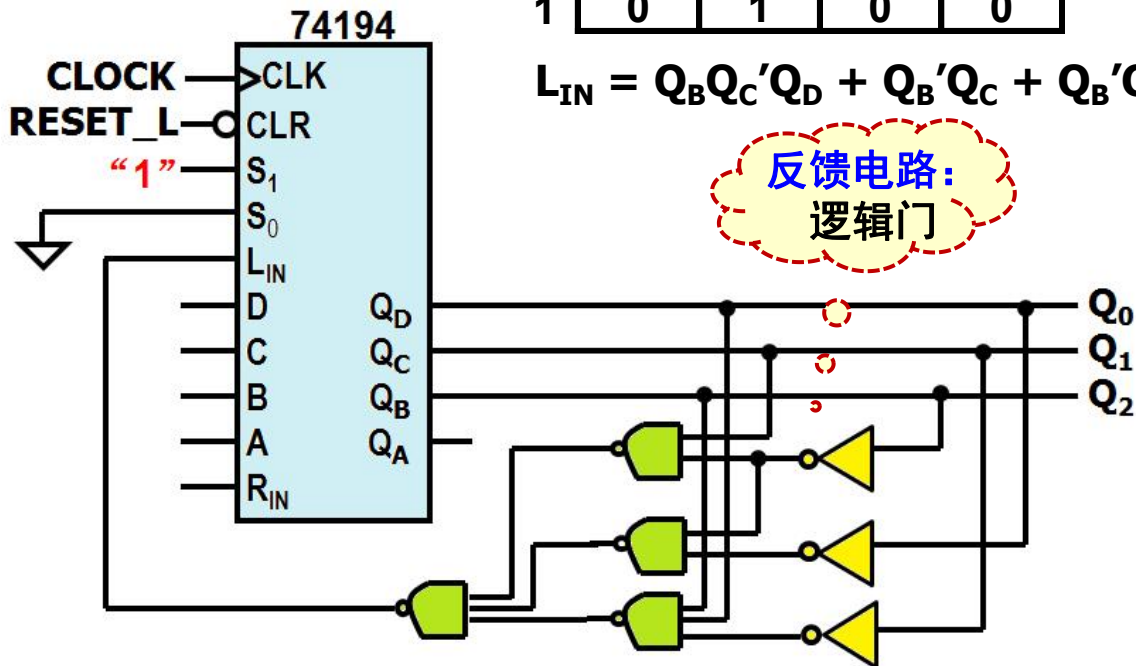


## 序列信号发生器的设计-2

例2：设计一个 **00010111**序列信号发生器 **1~4. 同上**

**方法3：** 移位寄存器+反馈电路设计

$$\begin{aligned} L_{IN} &= Q_B Q_C' Q_D + Q_B' Q_C + Q_B' Q_D' \\ &= \sum m(0, 2, 3, 5) \end{aligned}$$

转换为最小项表达式

 

$Q_B Q_C Q_D$  分别接74151的选择控制端CBA，则：

$$\begin{aligned} D_0 &= D_2 = D_3 = D_5 = 1, \\ D_1 &= D_4 = D_6 = D_7 = 0 \end{aligned}$$

反馈电路：  
数据选择器

# 序列信号发生器的设计-2

例2：设计一个 00010111序列信号发生器 1~4. 同上


方法3：移位寄存器+反馈电路设计

$$L_{IN} = Q_B Q_C' Q_D + Q_B' Q_C + Q_B' Q_D'$$
$$= \Sigma m(0, 2, 3, 5)$$

转换为最小项表达式

$Q_B Q_C Q_D$  分别接74138的地址输入端CBA，则：

$Y_0, Y_2, Y_3, Y_5$  分别被译中时，反馈回1，否则反馈回0

 

$Q_B$  输出即为序列信号

反馈电路：  
译码器

# 序列信号发生器设计方法总结

## 方法总结

### 特殊类型

- 使用环形计数器设计
- 使用扭环计数器设计

### 任意类型

- 使用D触发器设计
- 使用计数器 + 数据选择器设计；
- 用移位寄存器+反馈电路设计（逻辑门 or 译码器 or 数据选择器）